

Activități de învățare și de autoevaluare

Completează spațiile libere.

- Elementele unui circuit electric simplu sunt: ..., ..., ..., ...
- Un generator are doi ... și ...
- Un generator electric are rolul de a ... într-un circuit electric.
- Un izolator este un corp prin care sarcinile electrice circulă ...
- Un conductor este un corp prin care sarcinile electrice circulă ...

Răspunde la întrebări.

- 1) Care sunt condițiile existenței unui curent electric într-un conductor?
- 2) Un bec a fost legat de borna (+) a unei baterii și de borna (-) a unei alte baterii. Va funcționa becul? Dar dacă vor fi legate prin conductoare între ele celelalte borne ale bateriilor?

